



Universidad  
Rafael Landívar

Tradición Jesuita en Guatemala

# COMPUERTAS LÓGICAS

Organización Computacional

09 de octubre de 2019



Antonio Navas



# DEFINICIÓN

- Circuitos lógicos.
- Manipulación de variables binarias.
- Operadores lógicos binarios (+, \*).
- Los resultados son booleanos (0, 1).
- Se pueden conectar entre sí.



# AND - 7408

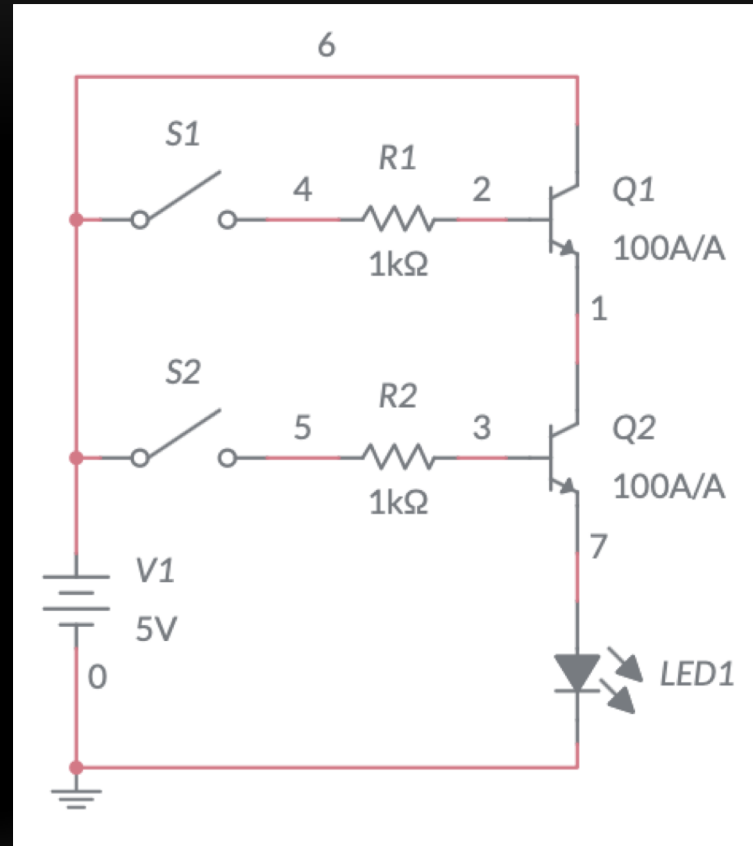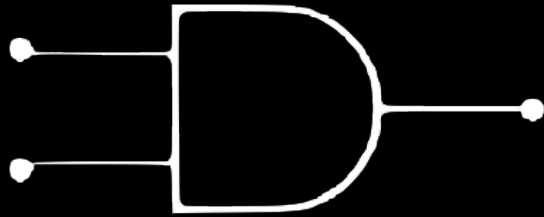

$$Q = A * B$$

A	B	Q
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



# OR - 7432

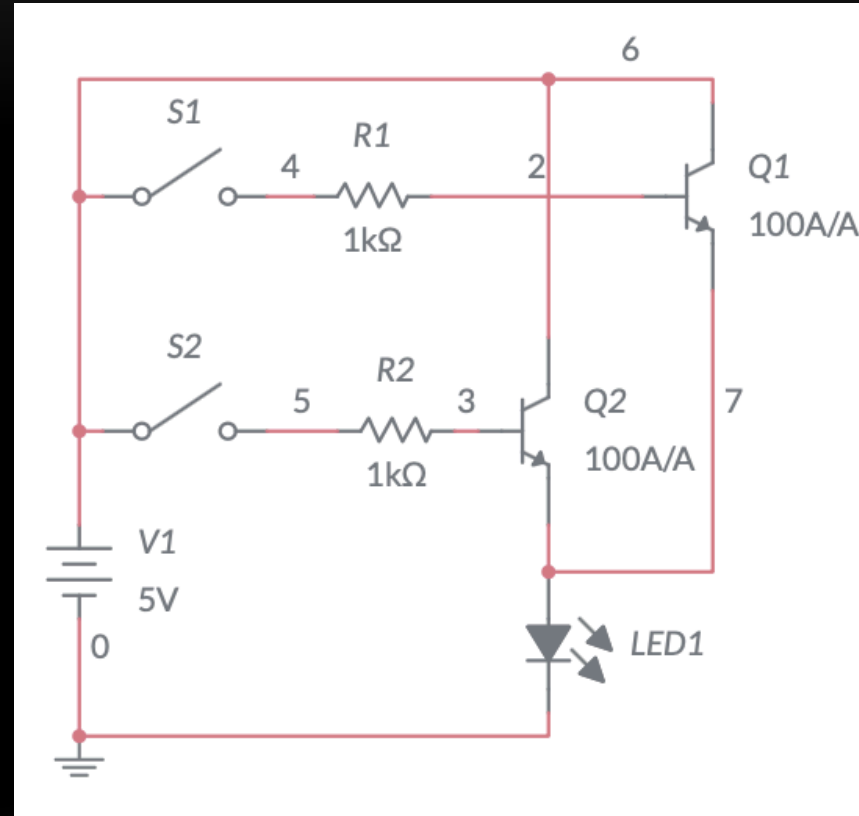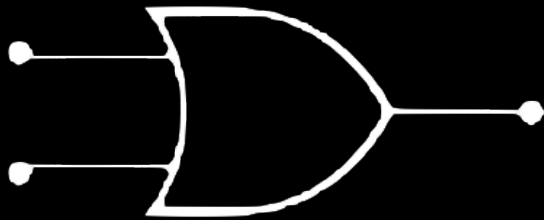

$$Q = A + B$$

A	B	Q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



# NOT - 7404

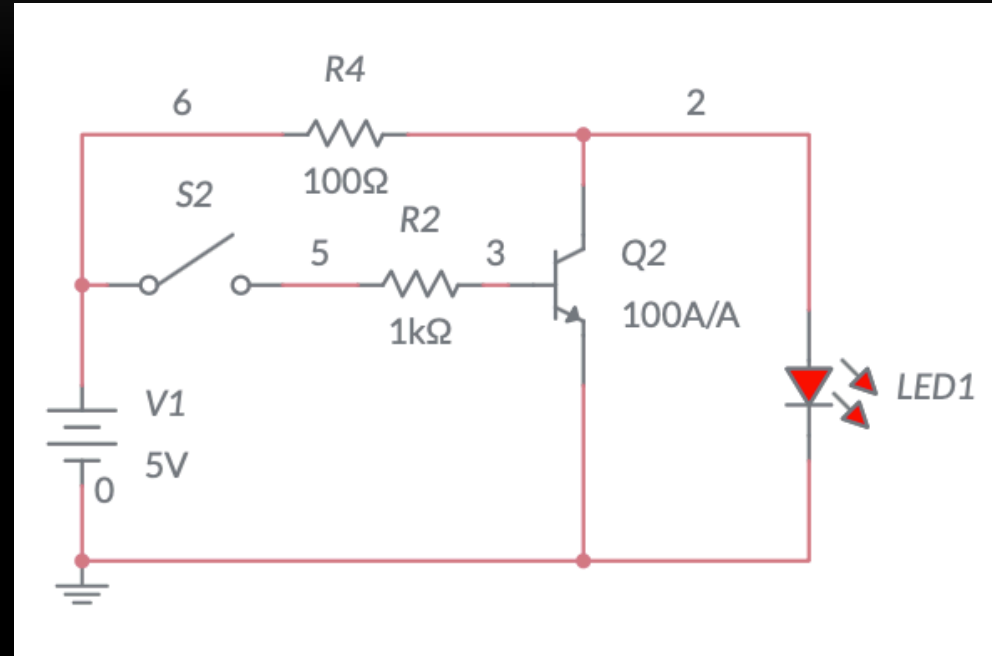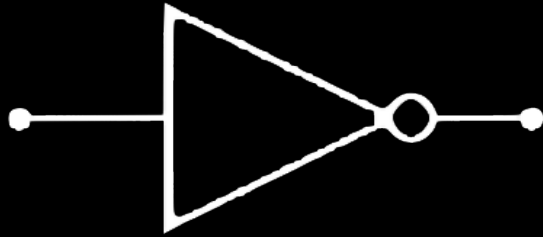

$$Q = \bar{Q}$$

Q	Q
0	1
1	0



# NAND - 7400

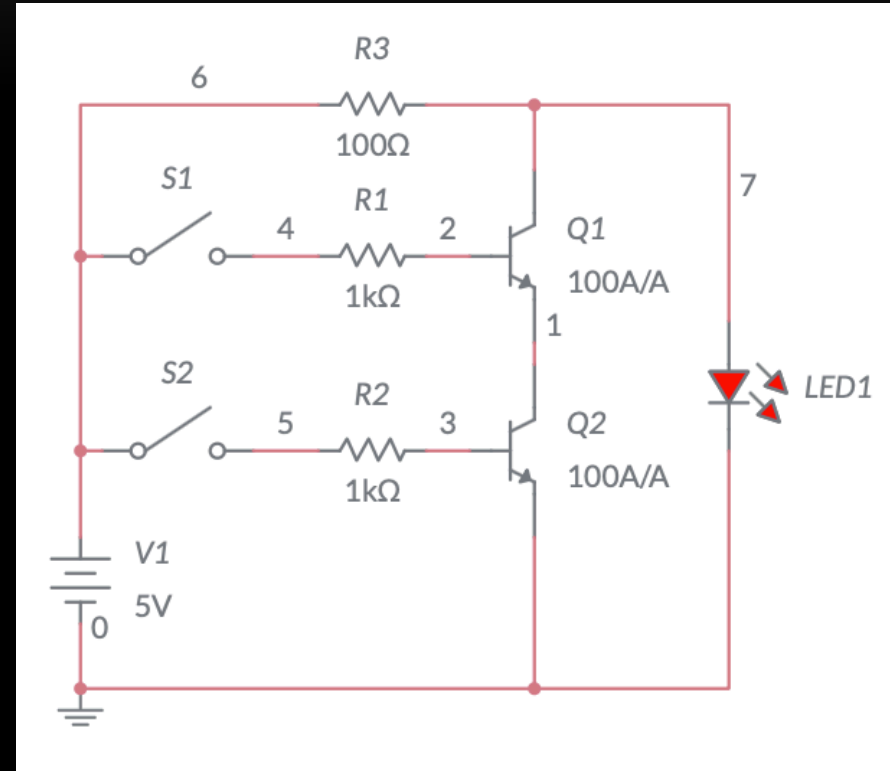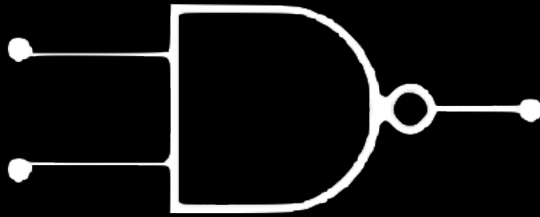

$$Q = \overline{A * B}$$

A	B	Q
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0



# NOR - 7402

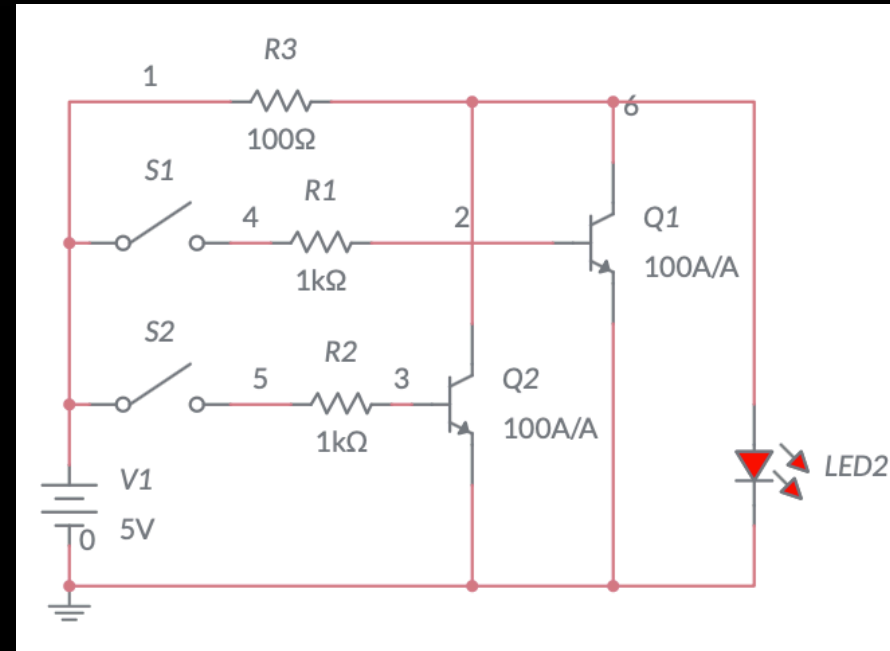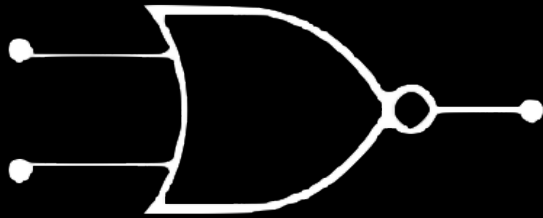

$$Q = \overline{A + B}$$

A	B	Q
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

# XOR - 7486

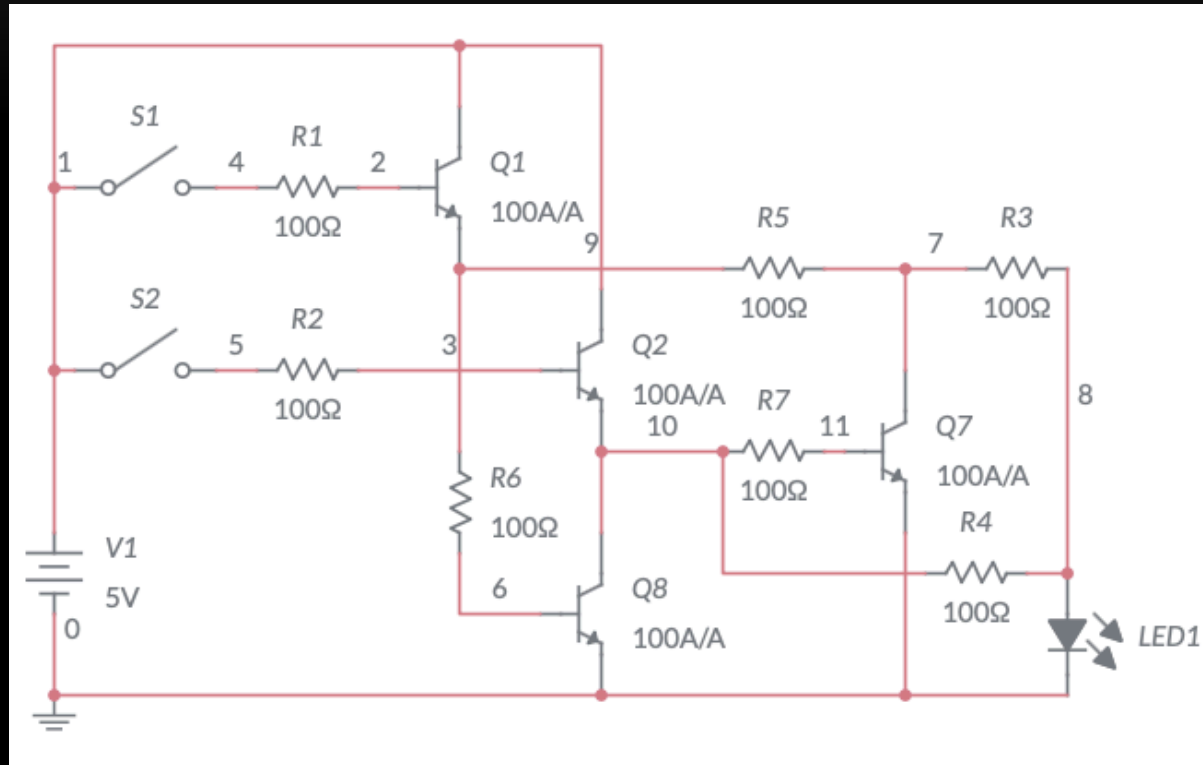
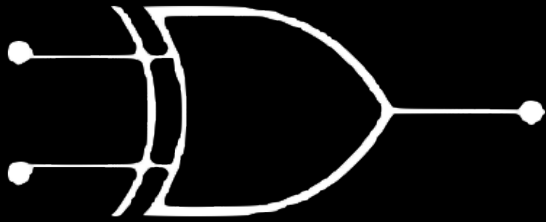


$$Q = A * \bar{B} + \bar{A} * B$$

A	B	Q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



# XNOR - 74266

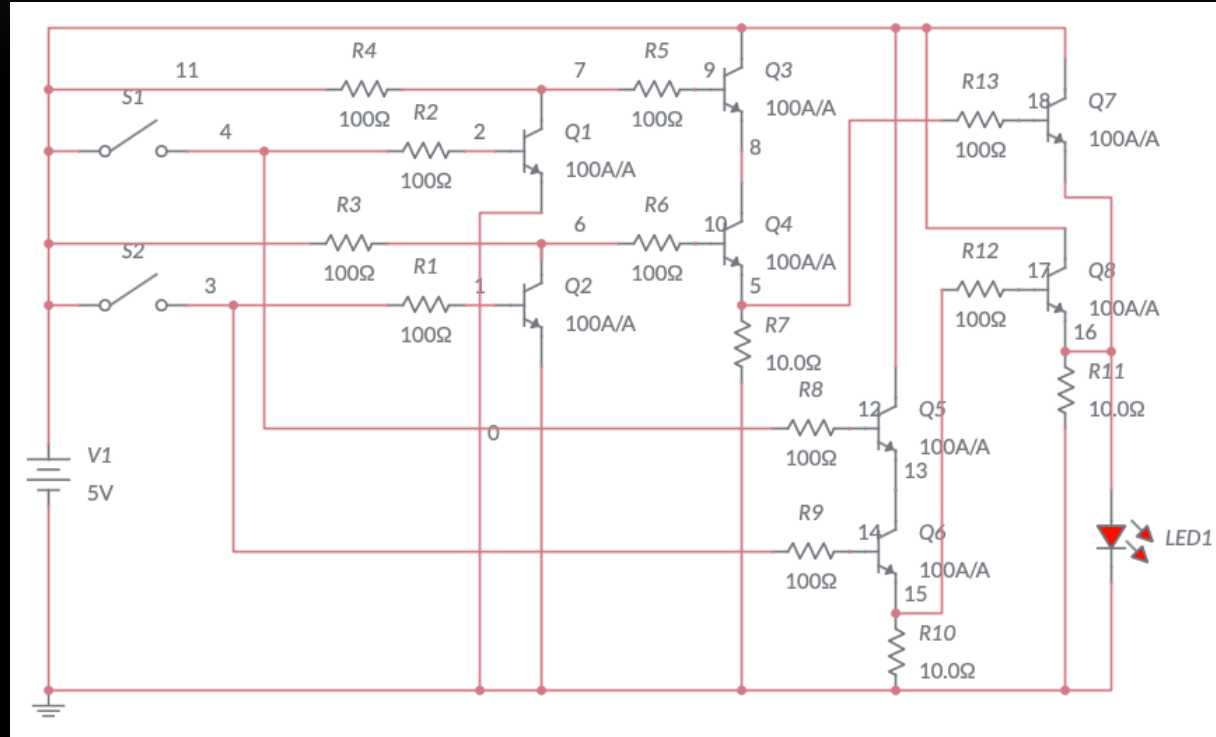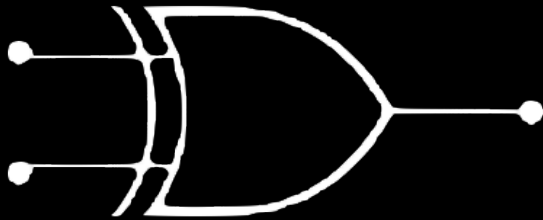

$$Q = A * B + \overline{A} * \overline{B}$$

A	B	Q
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1



Universidad  
Rafael Landívar

Tradición Jesuita en Guatemala

GRACIAS!!!